
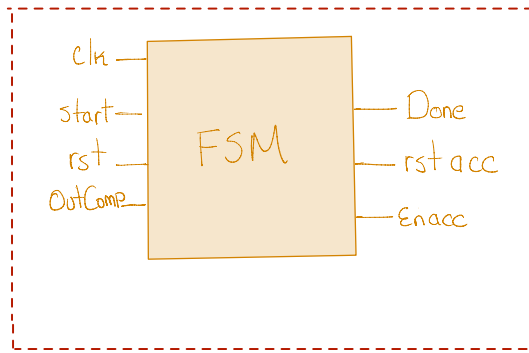


Diagrama de Caja Negra

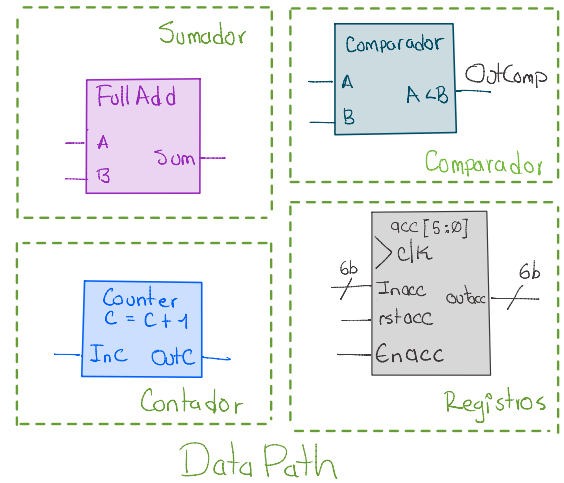

Maquina de Estados
[Unidad de Control]





Data Path

Diagrama de Estados + DataPath

4 estados 2 bits de estado
 q_0 y q_1

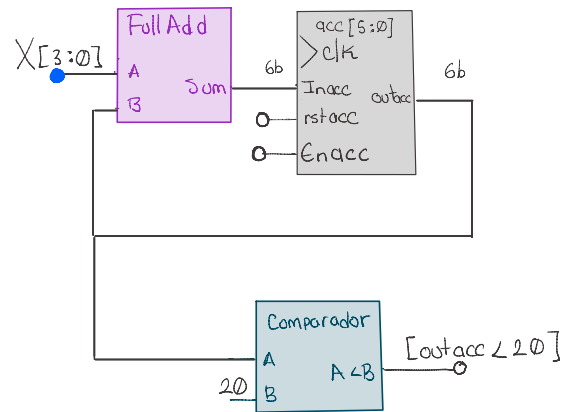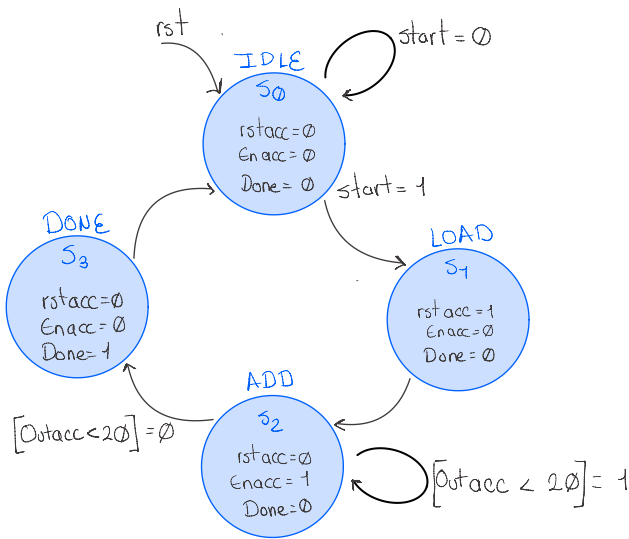→ Ejemplo Caso 3
"Acumular hasta que sea
mayor que 20"



Circuito FSM

